YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tezli – Lisansüstü



ELEKTRİK MAKİNELERİ ve GÜÇ ELEKTRONİĞİ

Güç Elektroniğinde Kontrol ve Koruma Teknikleri Ödev2


TRİSTÖRLERDE TETİKLEME (SÜRME) TEKNİKLERİ 3 ve 6 numaralı başlıklarda ekte yer alan devreler yer almaktadır.

Aybüke SÖKMEN 23555028

İÇİNDEKİLER

İÇ	NDEKİLER	2
1.	Koruma Elemanlarıyla Birlikte Tristör Kapı Devresi	3
2.	Yükseltmesiz bir Tetikleme Devresi	4
	a.Normalde frekans yüksek değilse	4
	b.C'nin ters boşalması ve baştan kesmek için	5
<mark>3.</mark>	Yükseltmeli bir Tetikleme Devresi	6
	a.Kısa süreli sinyal	6
		6
	b.Uzun süreli sinyal	7
4.	Yükseltmesiz ve İzoleli bir Tetikleme Devresi	8
	a	8
	b	9
5.	Yükseltmeli ve İzoleli Tetikleme Devresi 1	10
	a	10
	b	11
<mark>6.</mark>	Yükseltmeli ve İzoleli Tetikleme Devresi 2	13
	a	13
	b	15

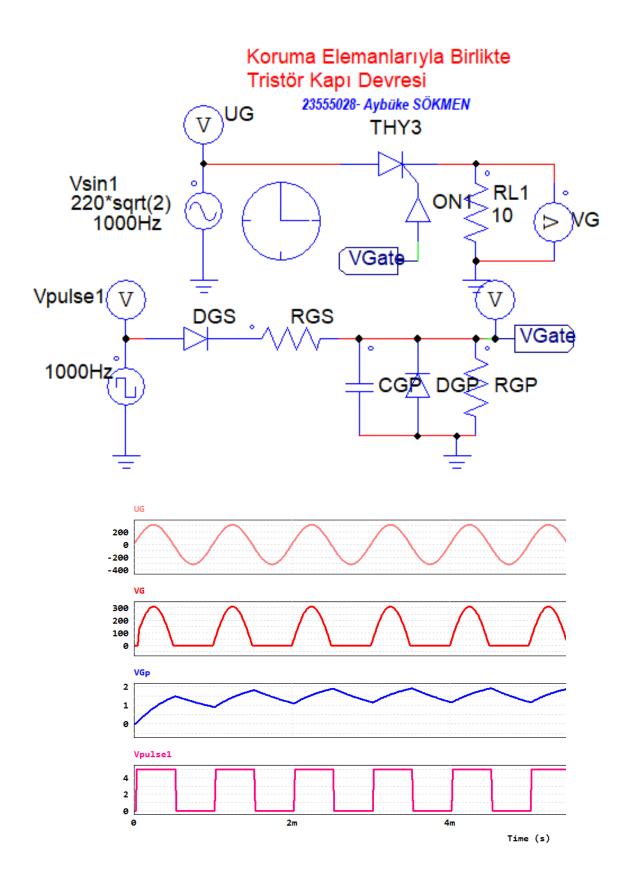
1. Koruma Elemanlarıyla Birlikte Tristör Kapı Devresi



2. Yükseltmesiz bir Tetikleme Devresi

a.Normalde frekans yüksek değilse


Yükseltmesiz bir Tetikleme Devresi

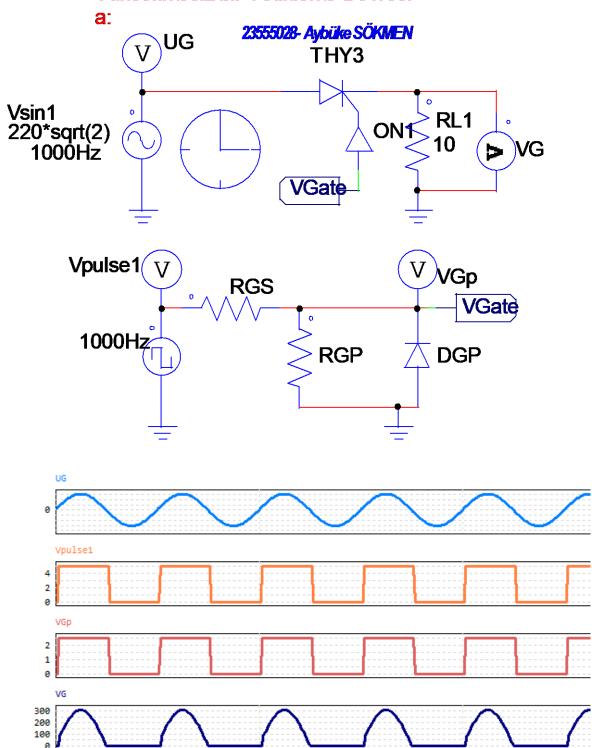


Time (s)

b.C'nin ters boşalması ve baştan kesmek için

Yükseltmesiz bir Tetikleme Devresi b:

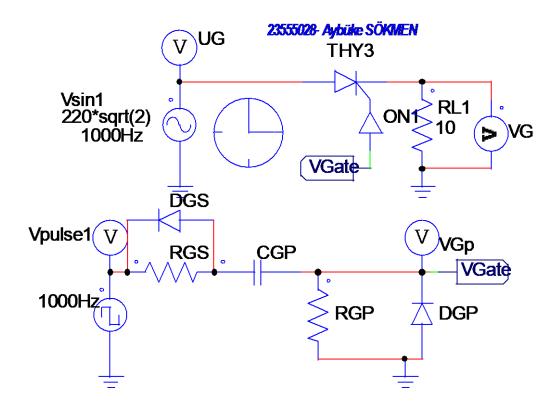

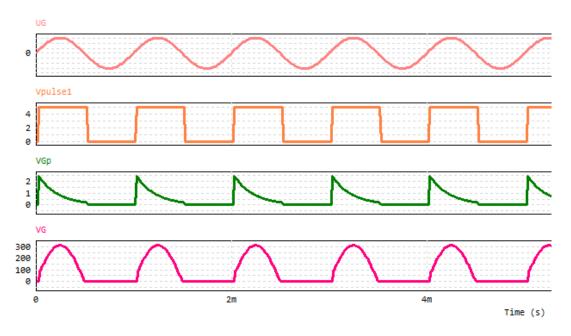



3. Yükseltmeli bir Tetikleme Devresi

a.Kısa süreli sinyal

Yükseltmeli bir Tetikleme Devresi


a:

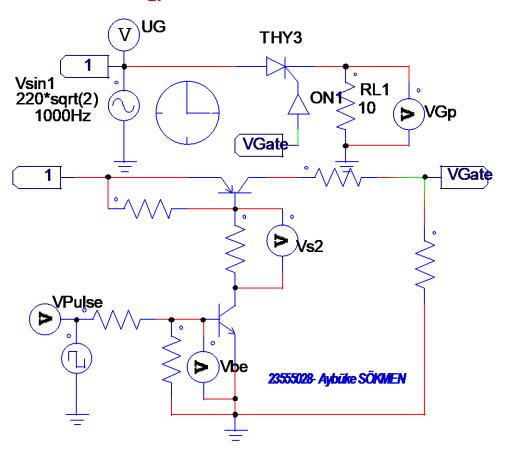


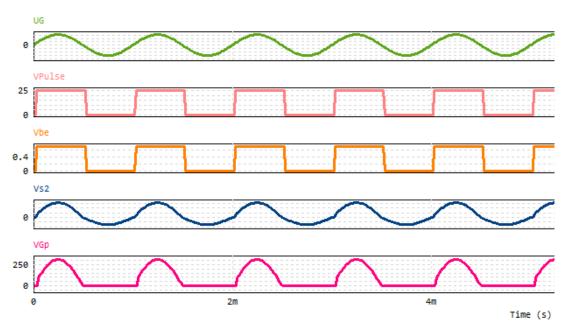

b.Uzun süreli sinyal

Yükseltmeli bir Tetikleme Devresi b:

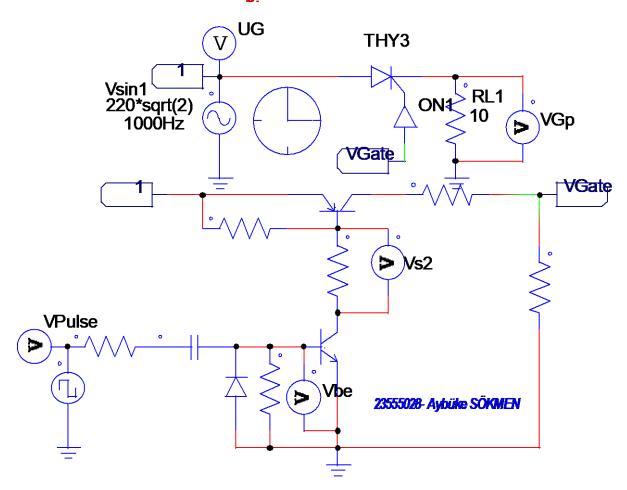

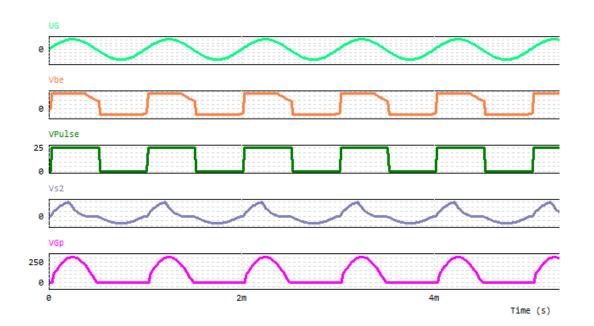



4. Yükseltmesiz ve İzoleli bir Tetikleme Devresi

a.


Yükseltmeli ve İzoleli Tetikleme Devresi a:

23555028- Aybüke SÖKMEN

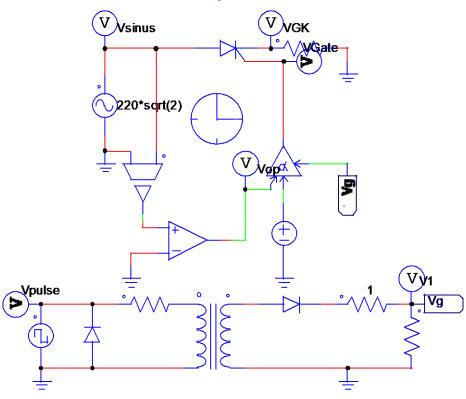

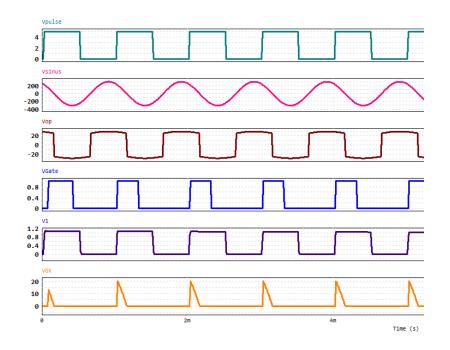


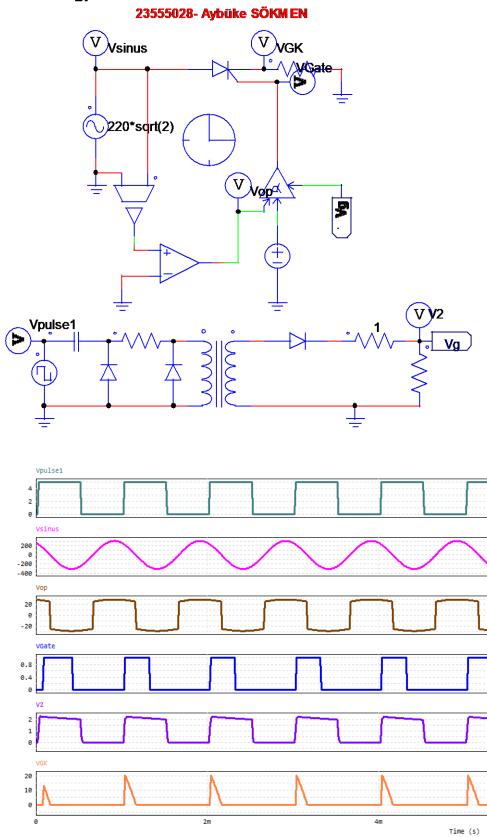
Yükseltmeli ve İzoleli Tetikleme Devresi b:




5. Yükseltmeli ve İzoleli Tetikleme Devresi 1


a.

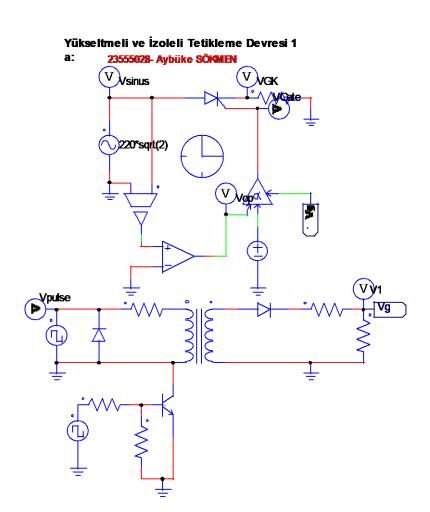

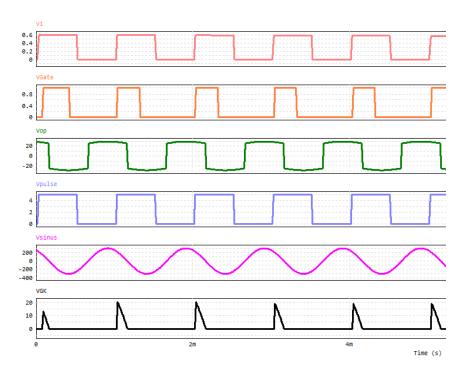

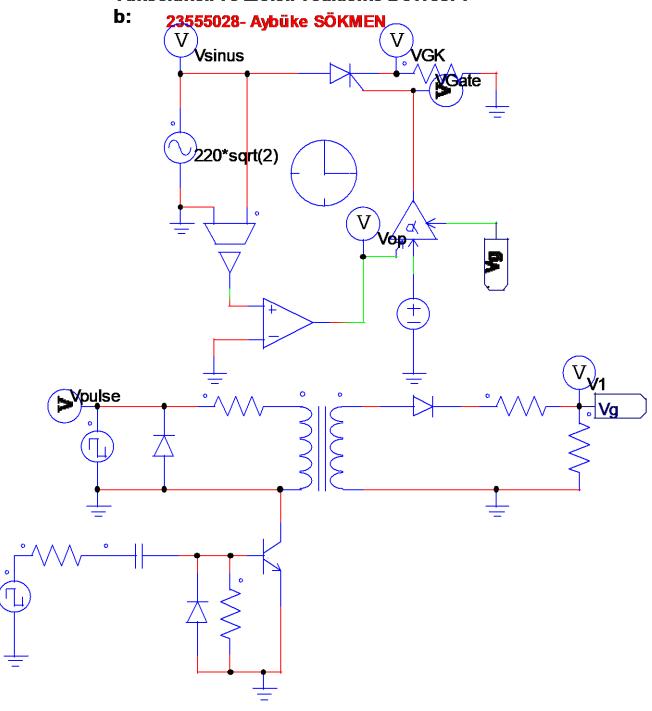Yükseltmeli ve İzoleli Tetikleme Devresi 1




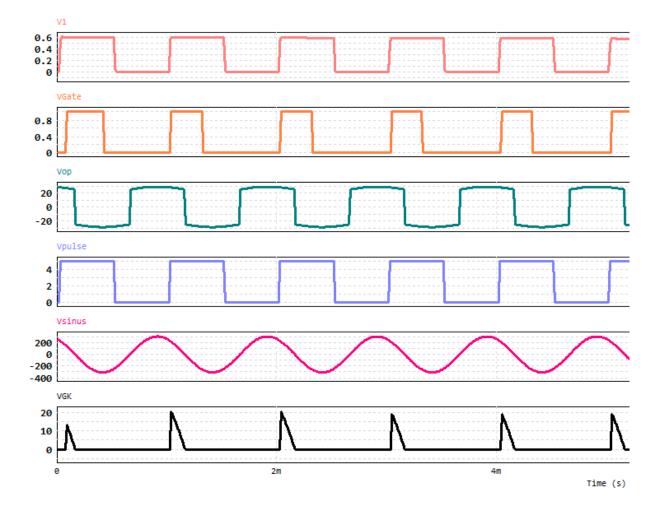


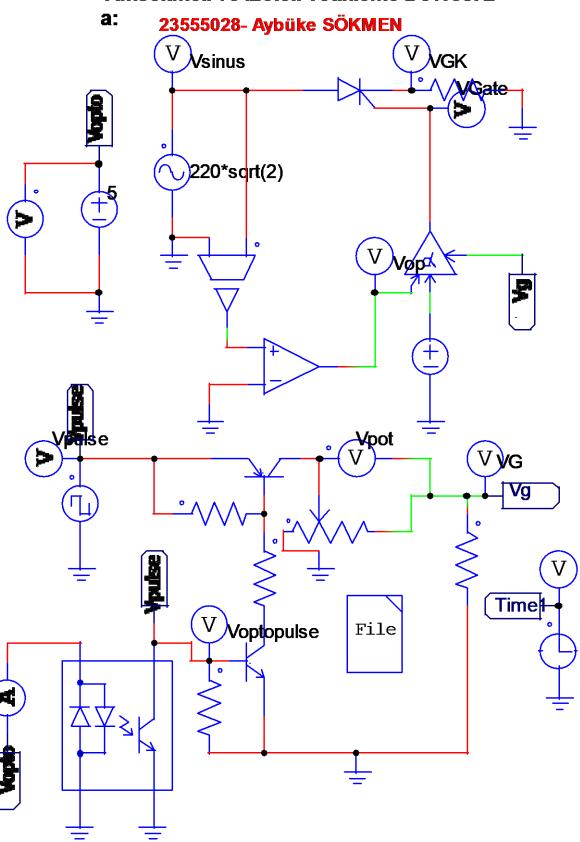6. Yükseltmeli ve İzoleli Tetikleme Devresi 2

a.

Yükseltmeli ve İzoleli Tetikleme Devresi 2



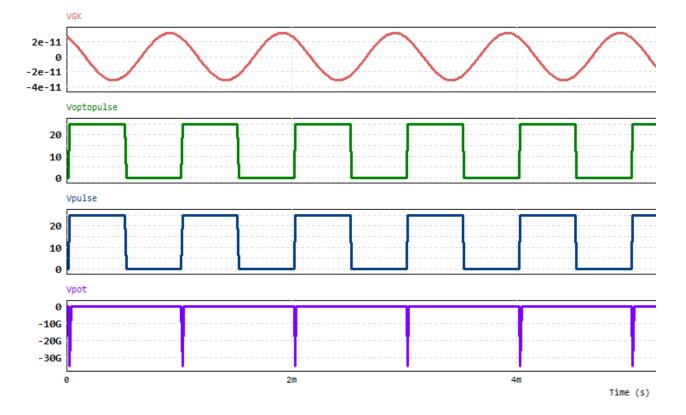

Yükseltmeli ve İzoleli Tetikleme Devresi 2

